

كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومحركات، يجده هنا في الروابط التالية لأفضل  
موقع تعليمي إماراتي 100 %

<u>الرياضيات</u>	<u>الاجتماعيات</u>	<u>تطبيقات المناهج الإماراتية</u>
<u>العلوم</u>	<u>الاسلامية</u>	<u>صفحة الرسمية على التلغرام</u>
	<u>الانجليزية</u>	<u>صفحة الرسمية على الفيس بوك</u>
	<u>اللغة العربية</u>	<u>التربية الأخلاقية لجميع الصفوف</u>
		<u>التربية الرياضية</u>
<u>قنوات الفيس بوك</u>	<u>قنوات تلغرام</u>	<u>مجموعات التلغرام</u>
<u>الصف الأول</u>	<u>الصف الأول</u>	<u>الصف الأول</u>
<u>الصف الثاني</u>	<u>الصف الثاني</u>	<u>الصف الثاني</u>
<u>الصف الثالث</u>	<u>الصف الثالث</u>	<u>الصف الثالث</u>
<u>الصف الرابع</u>	<u>الصف الرابع</u>	<u>الصف الرابع</u>
<u>الصف الخامس</u>	<u>الصف الخامس</u>	<u>الصف الخامس</u>
<u>الصف السادس</u>	<u>الصف السادس</u>	<u>الصف السادس</u>
<u>الصف السابع</u>	<u>الصف السابع</u>	<u>الصف السابع</u>
<u>الصف الثامن</u>	<u>الصف الثامن</u>	<u>الصف الثامن</u>
<u>الصف التاسع عام</u>	<u>الصف التاسع عام</u>	<u>الصف التاسع عام</u>
<u>تاسع متقدم</u>	<u>الصف التاسع متقدم</u>	<u>الصف التاسع متقدم</u>
<u>عاشر عام</u>	<u>الصف العاشر عام</u>	<u>الصف العاشر عام</u>
<u>عاشر متقدم</u>	<u>الصف العاشر متقدم</u>	<u>الصف العاشر متقدم</u>
<u>حادي عشر عام</u>	<u>الحادي عشر عام</u>	<u>الحادي عشر عام</u>
<u>حادي عشر متقدم</u>	<u>الحادي عشر متقدم</u>	<u>الحادي عشر متقدم</u>
<u>ثاني عشر عام</u>	<u>الثاني عشر عام</u>	<u>ثاني عشر عام</u>
<u>ثاني عشر متقدم</u>	<u>ثاني عشر متقدم</u>	<u>ثاني عشر متقدم</u>

<http://almanahj.com/ae/>

**مراجعة وحدة دوائر التوالى والتوازي**  
**الصف الثاني عشر عام / العام الدراسى 2018-2019**

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة التالية**

1- ثالث مقاومات ( $3\Omega, 2\Omega, 6\Omega$ ) موصولة على التوالى مع بطارية، ما مقدار المقاومة المكافئة للدائرة؟

- 11Ω . A
- 12Ω . B
- 36Ω . C
- 1Ω . D

2- ثالث مقاومات ( $3\Omega, 2\Omega, 6\Omega$ ) موصولة على التوازي مع بطارية، ما مقدار المقاومة المكافئة للدائرة؟

- 4Ω . A
- 3Ω . B
- 1Ω . C
- 5Ω . D

3- وصلت مقاومتان مختلفتان على التوالى مع بطارية ، أي العبارات التالية صحيحة في وصف مقدار المقاومة المكافئة للدائرة؟

- A. المقاومة المكافئة أصغر من المقاومة الكبيرة.
- B. المقاومة المكافئة أصغر من المقاومة الصغيرة.
- C. المقاومة المكافئة أكبر من المقاومة الكبيرة.
- D. المقاومة المكافئة تساوي قيمة المقاومة الكبيرة.


4- وصلت مقاومتان مختلفتان على التوازي مع بطارية ، أي العبارات التالية صحيحة في وصف مقدار المقاومة المكافئة للدائرة؟

- A. المقاومة المكافئة أكبر من المقاومة الكبيرة.
- B. المقاومة المكافئة أصغر من المقاومة الصغيرة.
- C. المقاومة المكافئة أكبر من المقاومة الصغيرة.
- D. المقاومة المكافئة تساوي المقاومة الصغيرة

5- ثلات مقاومات متماثلة موصولة على التوالى مع بطارية، إذا أعيد توصيل تلك المقاومات على التوازي مع البطارية ما التغير الذي يطرأ على قيمة المقاومة المكافئة للدائرة وشدة التيار الكلى المار فيها؟

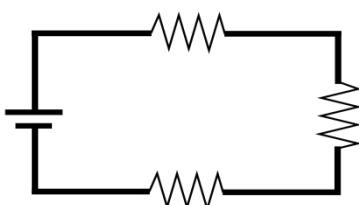
- A. تزداد المقاومة المكافئة للدائرة وتزداد شدة التيار.
- B. تقل المقاومة المكافئة للدائرة وتقل شدة التيار.
- C. تزداد المقاومة المكافئة للدائرة وتقل شدة التيار.
- D. تقل المقاومة المكافئة للدائرة وتزداد شدة التيار.

6- في التوصيل المجاور إذا أزلنا إحدى المقاومات من الدائرة ما التغير الذي يطرأ على كل من المقاومة المكافئة للدائرة وشدة التيار الكلى المار فيها؟



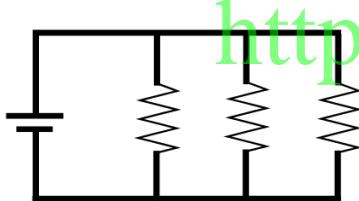
- A. تقل المقاومة المكافئة ويزداد التيار الكلى .
- B. تقل المقاومة المكافئة ويقل التيار الكلى.
- C. تزداد المقاومة المكافئة ويقل التيار الكلى.
- D. تزداد المقاومة المكافئة ويزداد التيار الكلى.

7- في التوصيل المجاور إذا أزلنا إحدى المقاومات من الدائرة ما التغير الذي يطرأ على كل من المقاومة المكافئة للدائرة وشدة التيار الكلى المار فيها؟



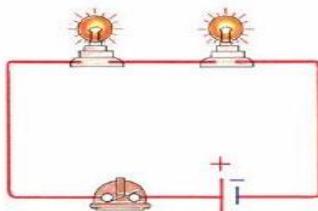
- A. تقل المقاومة المكافئة ويقل التيار الكلى.
- B. تزداد المقاومة المكافئة ويزداد التيار الكلى.
- C. تقل المقاومة المكافئة ويزداد التيار الكلى.
- D. تزداد المقاومة المكافئة ويقل التيار الكلى.

8- مصباحين متماثلين موصولين على التوالى مع بطارية، إذا أضفنا على التوالى مصباحاً ثالثاً للدائرة ما التغير الذي يطرأ على إضاءة المصباحين؟



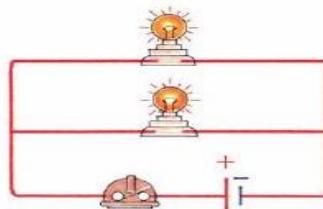- A. تقل إضاءة المصباحين.
- B. تزداد إضاءة المصباحين.
- C. لا تتغير إضاءة المصباحين.
- D. تتوقف كل المصباح عن العمل.

9- مصباحان متماثلان موصولتان على التوازي مع بطارية، إذا أضفنا على التوازي مصباحاً ثالثاً للدائرة، ما التغير الذي يطرأ على إضاءة المصباحين؟



- A. تزداد إضاءة المصباحين.
- B. تقل إضاءة المصباحين.
- C. يتوقف المصباح عن العمل.
- D. لا تتغير إضاءة المصباحين.

10- أي من العبارات التالية تصف وظيفة مجزئ الجهد في دائرة التوالى؟

- A. يولد مصدراً للجهد أقل من فرق جهد البطارية.
- B. يولد مصدراً للجهد أكبر من فرق جهد البطارية.
- C. يولد مصدراً متغيراً للتيار الكهربائي.
- D. يولد مصدراً متغيراً للجهد.


11- ما هو القانون العلمي الذي تقوم عليه قاعدة الحلقة لکيرشوف؟

- A. قانون حفظ الشحنة.
- B. قانون حفظ الكتلة.
- C. قانون حفظ الطاقة.
- D. قانون حفظ كمية الحركة.

12- ما هو القانون العلمي الذي تقوم عليه قاعدة الوصلة لکيرشوف؟

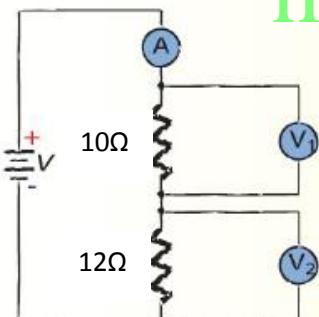- A. قانون حفظ الكتلة.
- B. قانون حفظ كمية الحركة.
- C. قانون حفظ الطاقة.
- D. قانون حفظ الشحنة.

13- في الدائرة المجاورة، قارن بين قراءات أجهزة فولتميتر الموصلة عند كل مقاومة.




$$V_1 = V_2 . A$$

$$V_1 > V_2 . B$$

$$V_1 < V_2 . C$$

$$V_1 = V_2 = V . D \text{ البطارية}$$

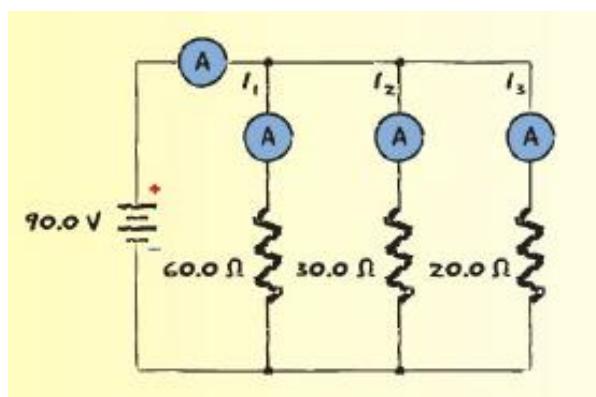14- في الدائرة المجاورة، قارن بين قراءات أجهزة أميتر الموصلة عند كل مقاومة.



$$I_1 = I_2 = I_3 . A$$

$$I_1 > I_2 > I_3 . B$$

$$I_1 < I_2 < I_3 . C$$

$$I_1 = I_2 < I_3 . D$$

15- متى يمكن القول بأن دائرة قصر قد حدثت في أحد الأجهزة الكهربائية؟

- A. عند انقطاع التيار الكهربائي عن أحد مسارات الدائرة.
- B. عند تكون مسار بمقاومة منخفضة جداً.
- C. عند تكون مسار بمقاومة عالية جداً.
- D. عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز نتيجة تشغيله لفترة طويلة.

16- أي مما يلي يمثل جهاز أمان في الدائرة؟

- A. جهاز أميتر.
- B. جهاز فولتميتر.
- C. قاطع الدائرة.
- D. جهاز جلفانوميتر.

17- أي أجهزة التالية يحتوي دائرة تستشعر تكون مسار جديد للتيار فيوقف مرور التيار؟

- A. المنصهر.
- B. قاطع الدائرة.
- C. قاطع التيار بسبب الأعطال الأرضية.
- D. المفتاح الكهربائي

18- إذا كانت المقاومة المكافئة لأربع مقاومات متماثلة موصولة على التوالي تساوي  $120\Omega$  فما مقدار كل مقاومة؟

- 10  $\Omega$  . A
- 20  $\Omega$  . B
- 30  $\Omega$  . C
- 40  $\Omega$  . D

19- إذا كانت المقاومة المكافئة لثمان مقاومات متماثلة موصولة على التوازي تساوي  $3\Omega$  فما مقدار كل مقاومة؟

- 12  $\Omega$  . A
- 24  $\Omega$  . B
- 32  $\Omega$  . C
- 46  $\Omega$  . D

**السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة التالية**

1- قارن بين جهاز أميتر وفولتميتر كما هو مطلوب في الجدول التالي.

جهاز فولتميتر	جهاز أميتر	أوجه المقارنة
		وظيفة الجهاز
		طريقة توصيل الجهاز
		المقاومة الداخلية للجهاز (صغيرة - كبيرة)
		طريقة توصيل المقاومة الداخلية مع ملف الجهاز

2- ما التغير الذي يطرأ على إضاءة مصابيح موصولة على التوالى إذا احترق أحد المصايب؟

<http://almanahj.com/ae>

.....


.....

3- ما التغير الذي يطرأ على إضاءة مصابيح موصولة على التوازي إذا احترق أحد المصايب؟

.....

.....

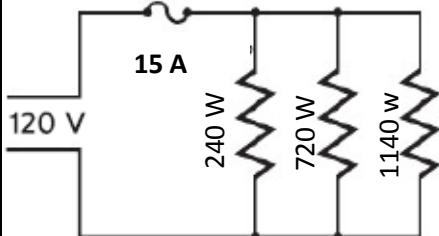4- في الدائرة المجاورة ، هل يسمح المنصهر بمرور التيار الكهربائي ؟



### السؤال الثالث: حل المسائل التالية

1- ثلاثة مقاومات موصولة على التوالى ( $5\Omega, 3\Omega, 6\Omega$ ) مع بطارية فرق جهدتها 28 volt ما  
شدة التيار المار في الدائرة؟

.....

.....

.....

.....


2- ثلاثة مقاومات موصولة على التوازي ( $2\Omega, 2\Omega, 3\Omega$ ) مع بطارية ، إذا كانت شدة التيار  
المار في الدائرة تساوي 4 A ما هي قيمة فرق جهد البطارية؟


.....

.....

.....

.....

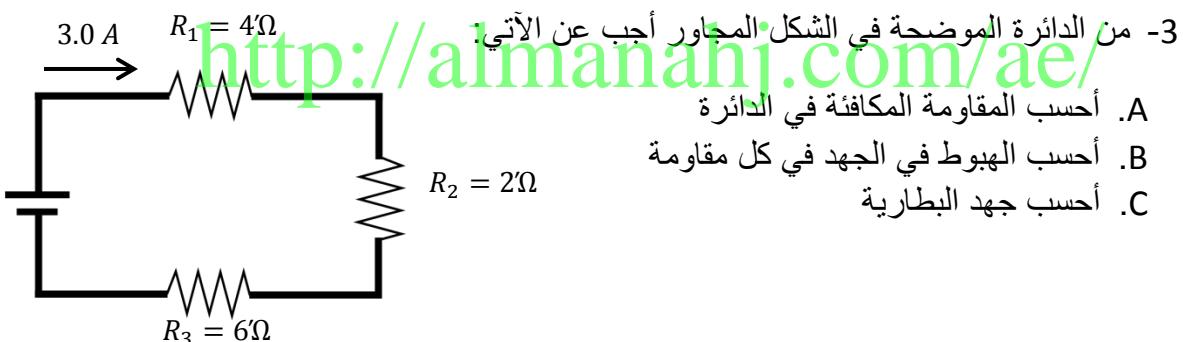


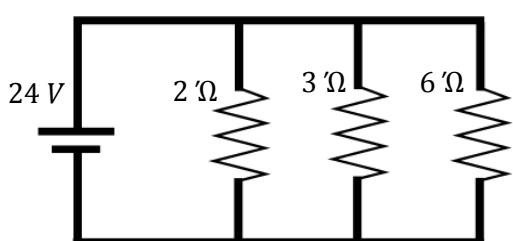

4- من الدائرة الموضحة في الشكل المجاور أحب عن الآتي:

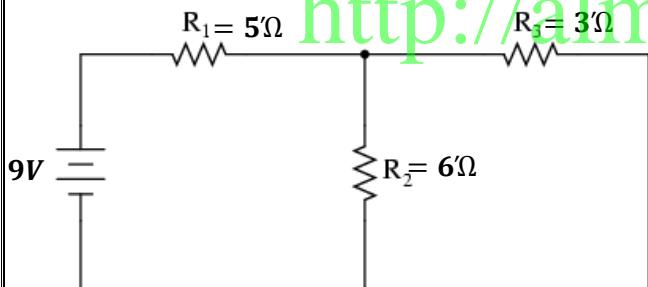- A. أحسب المقاومة المكافئة في الدائرة
- B. أحسب شدة التيار الكلي المار في الدائرة
- C. أحسب شدة التيار المار في كل فرع.

5- أحسب المقاومة المكافئة للدائرة التالية: <http://almanahj.com/ae/>



6- ثلاثة مصابيح قدرة كل منها ( 10 W, 5 W, 8 W ) أي المصايبق تكون ذات إضاءة أكبر في الحالتين التاليتين :

- A. إذا وصلت المصايبق الثلاثة على التوالي مع بعضها البعض.
- B. إذا وصلت المصايبق الثلاثة على التوازي مع بعضها البعض.